
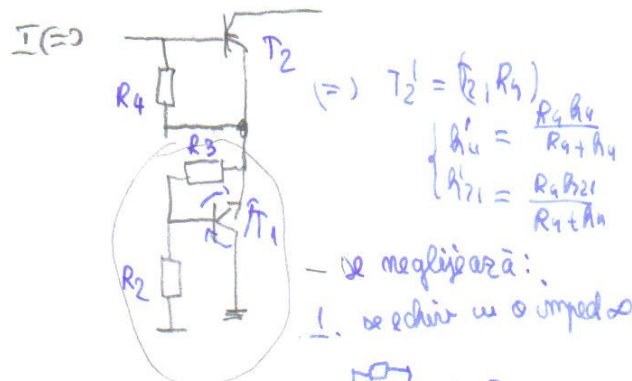


Problema 4:



Se cere A_u , Z_{int} , Z_{out} .

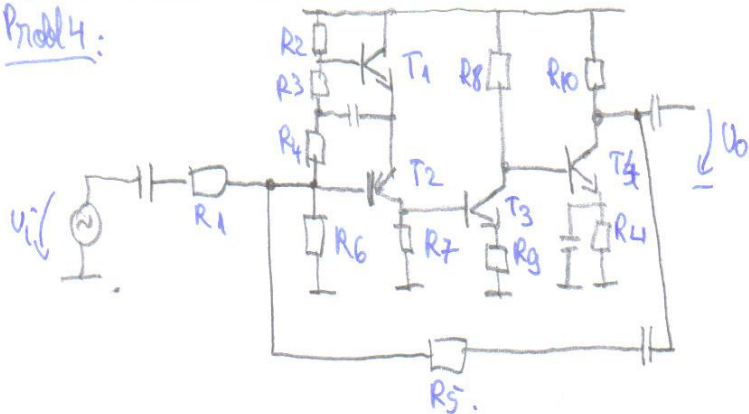

- se neglijează:
1. se echivalează cu o impedanță ∞ .
 2. este blocat; $I_c = 0, \dots$

echivalăm $T_3' = (T_3, R_9)$.
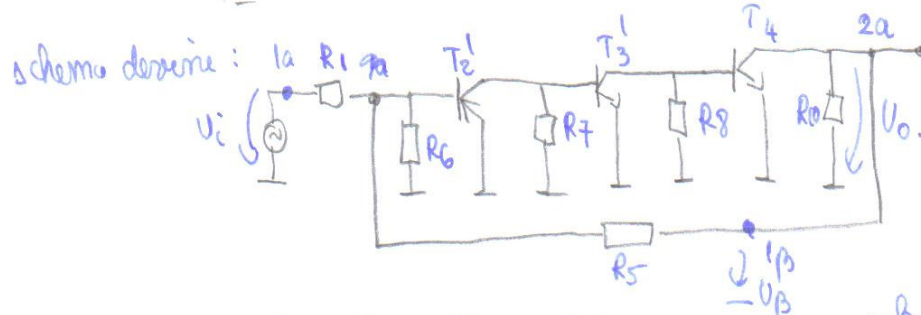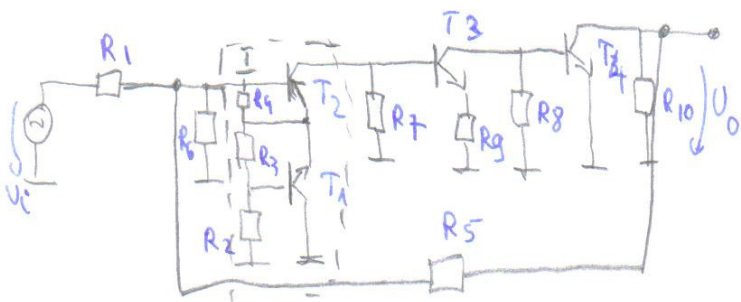
$$\begin{cases} h_{ie} T_3' = h_{ie} T_3 \\ h_{ie} T_3' = h_{ie} T_3 \end{cases}$$



calc. mai întâi A_{u1} , A_{u2} , Z_{in1} , Z_{out2}

$$A_{u1} = Z_{in1} \big|_{U_o=0} \quad (sch 1) =$$

$$= R_1 + R_6 \parallel R_5 \parallel Z_{inT_2'}$$



$\hookrightarrow A_{u1T_2'}$

$$A_{u2} = Z_{out2} \big|_{U_i=0} \quad (sch 2) =$$

$$= R_5 + R_1 \parallel R_6 \parallel Z_{outT_2'}$$

calculăm $A_u = \frac{A_{u1} A_{u2}}{1 - A_{u1} A_{u2}}$

unde $A_{u1} A_{u2} = A_{u1} A_{u2} \big|_{U_o=0}$

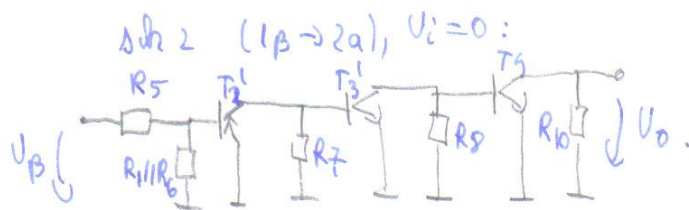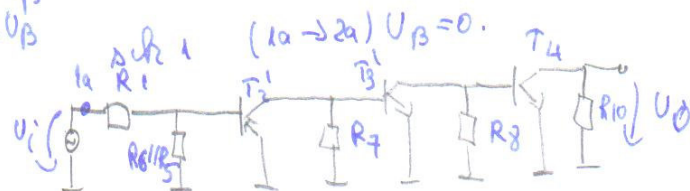

$$Z_{out2} \big|_{U_i=0} = Z_{outT_4} \parallel R_{10} = R_{10}$$

$\hookrightarrow \infty$

(sch 1) $A_{u1} A_{u2} = A_{u1} A_{u2} = \frac{R_6 \parallel R_5 \parallel Z_{inT_2'}}{R_1 + R_6 \parallel R_5 \parallel Z_{inT_2'}} \cdot \left[-\frac{R_7 \parallel Z_{inT_3'}}{Z_{outT_2'}} \right] \cdot \left[-\frac{R_8 \parallel Z_{inT_4}}{Z_{outT_3'}} \right] \cdot \left[-\frac{R_{10}}{Z_{outT_4}} \right]$

$$A_{\beta} = A_{U_{\beta}, \beta \rightarrow 2a} \Big|_{\substack{U_i=0 \\ Z_{out} = Z_5 // h_{up\beta}}} \stackrel{\text{sch 2}}{=} A_R \cdot A_{T_2} \cdot A_{T_3} \cdot A_{T_4} = \frac{R_1 // R_6 // Z_{out T_2}}{R_5 + R_1 // R_6 // Z_{out T_2}} \cdot \left[-S_{T_2} \left(R_7 // Z_{out T_3} \right) \right] \cdot \left[-S_{T_3} \cdot R_8 // Z_{out T_4} \right] \cdot \left[-S_{T_4} \cdot R_{10} // h_{up\beta} \right].$$

$$Z_{\text{ies}_1} = \frac{Z_{\text{ies } 2a} // h_{up\beta}}{1 - A_{\beta}(h_{up\beta})} ; Z_{\text{ies } 2a} - s\text{-calcul; la fel } h_{up\beta};$$

$$A_{\beta}(h_{up\beta}) = A_{\beta}(h_{up\beta} // Z_5) \Big|_{Z_5 \rightarrow \infty} = \text{formula de sus, dar în loc de } R_{10} = \infty.$$

$$Z_{\text{int}} = \frac{h_{11a}}{1 - h_{12}^* A_u} ; h_{12}^* = \frac{U_i}{U_{\beta}} \Big|_{\substack{U_o=0 \\ i_i=0}}$$

$$h_{12}^* = \frac{Z_{\text{int } T_1} + \cancel{R_6 // R_5}}{Z_{\text{int } T_1} + R_6 // R_5}.$$

